

INTRODUZIONE .....	2
INTERFACCIA TRANSISTOR NPN - RELÈ.....	2
INTERFACCIA TRANSISTOR NPN - DIODO LED .....	3
<i>Dimensionamento del circuito:</i> .....	3
INTERFACCIA 2 TRANSISTOR NPN - DIODO LED.....	4
INTERFACCIA 3 TRANSISTOR NPN - DIODO LED.....	4
PORTA OR A DIODI.....	4
PORTA AND A DIODI.....	5
PORTA NOT A BJT (PRIMO TIPO USATO IN AMBITO C-MOS).....	6
PORTA NOT A BJT (SECONDO TIPO USATO IN AMBITO TTL) .....	7
PORTA NAND A BJT ( DTL) .....	8
<i>Bibliografia</i> .....	8

*Semiconduttori, Diodi Transistori (parte II)*

prof. Cleto Azzani  
 IPSIA Moretto Brescia  
 Rev. 1998

## Introduzione

In questo fascicoletto vengono studiati alcuni circuiti transistorizzati fra i più comuni. Lo scopo è quello di presentare il principio di funzionamento dei circuiti e in alcuni casi semplici presentare i criteri su cui è basata la progettazione degli stessi. Per familiarizzare con l'uso di BJT esaminiamo alcuni circuiti; in alcuni casi ci limiteremo a descriverli; in altri casi faremo una analisi del funzionamento; in altri casi presenteremo le formule di progetto o di sintesi.

## Interfaccia transistor NPN - relè

Descriviamo le modalità di funzionamento del circuito di figura 1. Con interruttore S1 aperto la intensità di corrente attraverso R1 è nulla; di conseguenza  $I_b=0$  quindi  $I_c=0$  (Transistor interdetto e relè K1 diseccitato). Con interruttore S1 chiuso, R1 sarà percorsa da corrente; la base del BJT sarà percorsa da corrente tale per cui il BJT dovrà risultare saturo; così comportandosi infatti,  $V_{ce}$  sarà approssimativamente nulla ( $V_{CE_{SAT}} = 0,3V \cong 0V$ ) e quindi il relè risulterà eccitato.

 


Figura 1

*Dimensionamento del circuito:*

In condizione di saturazione la tensione ai capi del carico (relè K1) risulta data dalla relazione

$$V_{CC} - V_{CE_{sat}} \cong V_{CC}$$

per cui la corrente di collettore potrà essere ritenuta coincidente con quella del relè pari a 50 mA.

Nota  $I_c$  è possibile calcolare  $I_b$  usando la relazione :

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE \min}} = \frac{50mA}{50} = 1mA$$

R2 è posta in parallelo alla giunzione BE del BJT; essa svolge la funzione di mantenere a potenziale rigorosamente nullo la Base del BJT quando l'interruttore S1 risulta aperto; solitamente viene dimensionata in modo da assorbire in condizioni di transistore saturo, una corrente pari ad una frazione di  $I_b$  (1% al 10%) per cui risulta :

$$I_{R2} = \frac{V_{BE}}{R_2} = 5\% I_B = 50\mu A \qquad R_2 = \frac{0,6V}{50\mu A} = 12K$$

$$I_{R1} = I_B + I_{R2} = 1,05mA$$

Applicando la KVL (II° principio di Kirchhoff alla maglia di ingresso) risulta:

$$V_{R1} = V_{CC} - V_{BE} = 11,4V \qquad V_{R1} = R_1 \cdot I_{R1}$$

da cui è immediato dedurre :

$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{11,4V}{1,05mA} = 10857\Omega$$

I valori commerciali attorno al valore teorico ora calcolato sono : 8K2, 10K, 12K. Scegliendo il valore 12K non si ha la sicurezza della perfetta saturazione del BJT; scegliendo 10K il circuito funzionerà correttamente solo se il valore reale di R2 coincide con quello nominale (codice dei colori); scegliendo 8,2K la corrente di base Ib risulterà leggermente superiore al valore calcolato assicurando così la saturazione del BJT con un margine di sicurezza.

Il diodo D1 connesso in parallelo al relè elimina le sovratensioni di origine induttiva (avvolgimento del relè) che nascono quando il BJT si interdice; sovratensioni che distruggerebbero irrimediabilmente il BJT. D1 risulta polarizzato inversamente quando il relè è eccitato; si polarizza direttamente quando il relè si diseccita (BJT da ON a OFF) e rimane polarizzato direttamente fino allo smaltimento completo dell'energia magnetica immagazzinata nell'avvolgimento del relè.

$$W_M = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

### Interfaccia transistor NPN - diodo LED

Nel circuito di fig. 2, con interruttore S1 aperto la intensità di corrente attraverso R1 è nulla; di conseguenza Ib=0 quindi Ic=0 (Transistor interdetti e LED spento). Con interruttore S1 chiuso, R1 sarà percorsa da corrente; la base del BJT sarà percorsa da corrente tale per cui il BJT dovrà risultare saturo; così comportandosi infatti, Vce sarà approssimativamente nulla e quindi il LED risulterà polarizzato direttamente.

 


Figura 2

Dimensionamento del circuito:

Scriviamo la KVL alla maglia di uscita; risulta :

$$V_{CC} = R_3 \cdot I_C + V_{CEsat} + V_{DL}$$

assumendo per il LED i seguenti dati  $V_{DL} = 1,4V$   $I_{DL} = 10mA$  risulta:

$$R_3 = \frac{V_{CC} - V_{CEsat} - V_{DL}}{I_C} = \frac{10,3V}{10mA} \cong 1K\Omega$$

Procedendo come nel caso precedente otteniamo i seguenti risultati:

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE \min}} = \frac{10mA}{50} = 0,2mA$$

$$I_{R2} = \frac{V_{BE}}{R_2} = 5\% I_B = 10\mu A$$

$$I_{R1} = I_B + I_{R2} = 210\text{mA}$$

$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{11,4\text{V}}{210\text{mA}} = 54,29\text{K}\Omega \quad \text{valore commerciale } 47\text{K}$$

### Interfaccia 2 transistor NPN - diodo LED

Nel circuito di fig. 3, con interruttore S1 aperto la resistenza R1 è percorsa dalla corrente che in parte passa attraverso R2 ed in parte scorre nella base del BJT; portandolo in saturazione; così comportandosi infatti, Vce sarà approssimativamente nulla e quindi il LED risulterà polarizzato direttamente.

Con interruttore S1 chiuso, la corrente che passa in R1 viene “dirottata a massa” dal contatto ponendo Vbe=0 ciò comporta Ib=0 e di conseguenza il BJT è interdetto ed il LED spento.

 


Figura 3

### Interfaccia 3 transistor NPN - diodo LED

Con interruttore S1 aperto la resistenza R1 non è percorsa dalla corrente quindi Ib=0 il BJT è interdetto; il LED risulta acceso; con S1 chiuso, circola corrente in R1, circola in base al BJT che dovrà essere saturo e quindi il LED risulta spento in quanto non percorso da corrente che ovviamente preferisce passare attraverso il transistor saturo.

 


Figura 4

### Porta OR a diodi

In figura 5 è riportata una “porta OR a diodi” ; si tratta di una porta composta da soli elementi passivi (resistori e diodi a semiconduttore). Descriviamo il suo funzionamento con una tabella; in essa figurano nell’ordine le tensioni applicate agli ingressi A e B (che nel nostro esempio possono assumere solo due valori 0V: livello 0 o livello basso e 12V: livello 1 o livello alto); lo stato dei diodi (ON se polarizzato direttamente, OFF se polarizzato inversamente) e la tensione Vu che appare ai morsetti di uscita (fra uscita e massa) ai capi della resistenza R.

 


Figura 5

Dall'esame della tabella si nota che, in un solo caso l'uscita  $V_u$  è pari a 0V: quando  $V_a=V_b=0V$ ; in tutti gli altri casi  $V_u=11.4V$  ( $12V-0,6V$ ). Costruiamoci ora una tabella in cui al posto dei valori di tensione ci siano i "livelli logici" corrispondenti tenendo presente che diremo che un ingresso o una uscita si trova a "livello basso" quando la tensione di quell'ingresso o di quell'uscita assume valore

$V_a$	$V_b$	$D1$	$D2$	$V_u$
0 V	0 V	OFF	OFF	0 V
0 V	12 V	OFF	ON	11,4 V
12 V	0 V	ON	OFF	11,4 V
12 V	12 V	ON	ON	11,4 V
Libero	Libero	OFF	OFF	0 V

approssimativamente attorno a 0V; analogamente diremo che un ingresso o una uscita si trova a "livello alto" quando la tensione di quell'ingresso o di quell'uscita assume valore approssimativamente attorno a 12V. La tabella di figura viene chiamata "tabella di verità" della porta OR. L'ultima riga della tabella mette in evidenza che lasciare gli ingressi liberi, ossia non collegati né a livello 0 né a livello 1 equivale da un punto di vista logico a collegarli a livello logico 0. Nella tabella di verità di una porta logica l'ultima riga non viene mai riportata.

A	B	U
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1
Libero	Libero	0

### Porta AND a diodi

In figura 6 è riportata una porta AND a diodi; si tratta di una porta composta da soli elementi passivi (resistori e diodi a semiconduttore).

Descriviamo il suo funzionamento

con una tabella; in essa figurano nell'ordine le tensioni applicate agli ingressi A e B (che nel nostro esempio possono assumere solo due valori 0V: livello 0 o livello basso e 12V: livello 1 o livello alto); lo

 


Figura 6

stato dei diodi (ON se polarizzato direttamente, OFF se polarizzato inversamente) e la tensione  $V_u$  che appare ai morsetti di uscita (fra uscita e massa).

Dall'esame della tabella si nota che, in un solo caso l'uscita  $V_u$  è pari a 12V: quando  $V_a=V_b=12V$ ; in tutti gli altri casi  $V_u=0,6V$ .

Costruiamoci ora una tabella in cui al posto dei valori di tensione ci siano i "livelli logici" corrispondenti tenendo

$V_a$	$V_b$	$D1$	$D2$	$V_u$
0 V	0 V	ON	ON	0,6 V
0 V	12 V	ON	OFF	0,6 V
12 V	0 V	OFF	ON	0,6 V
12 V	12 V	OFF	OFF	12 V
Libero	Libero	OFF	OFF	12 V

presente che diremo che un ingresso o una uscita si trova a "livello basso" quando la tensione di quell'ingresso o di quell'uscita assume valore approssimativamente attorno a 0V; analogamente diremo che un ingresso o una uscita si trova a "livello alto" quando la tensione di quell'ingresso o di

quell'uscita assume valore approssimativamente attorno a 12V. La tabella di figura viene chiamata "tabella di verità" della porta AND. L'ultima riga della tabella mette in evidenza che lasciare gli ingressi liberi, ossia non collegati né a livello 0 né a livello 1 equivale da un punto di vista logico a collegarli a livello logico 1. Nella tabella di verità di una porta logica l'ultima riga non viene mai riportata.

A	B	U
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
Libero	Libero	1

### Porta NOT a BJT (primo tipo usato in ambito C-MOS)

In figura 7 è riportata una porta NOT a BJT; si tratta di una porta composta sia da elementi passivi (resistori) sia da elementi attivi BJT. Descriviamo il suo funzionamento con una tabella; in essa figurano nell'ordine la tensione applicata all'ingresso A (che nel nostro esempio può assumere solo due valori 0V: livello 0 o livello basso e 12V: livello 1 o livello alto); lo stato del BJT (ON

 


Figura 7


se saturo, OFF se interdetto) e la tensione  $V_u$  che appare ai morsetti di uscita (fra collettore ed emettitore del BJT). Se applico una  $V_a$  pari a 0V la corrente di base  $I_b$  risulta nulla, il transistor risulta interdetto  $I_c$  è perciò nulla e con essa la caduta di tensione ai capi di  $R_3$ . La tensione prelevata in uscita è pari a 12V. Se applico in entrata una  $V_a$  pari a 12V, circola corrente in base che dovrà assumere valori tali da fare saturare il BJT pertanto in tal caso si avrà in uscita la  $V_{CESAT}$  pari a 0,3V. Costruiamoci ora una tabella in cui al posto dei valori di tensione ci siano i "livelli logici" corrispondenti procedendo in modo analogo alle tabelle delle porte OR e AND. La tabella di figura viene chiamata tabella della verità della funzione logica NOT. L'ultima riga della tabella mette in evidenza che lasciare l'ingresso libero nel circuito di fig. 7, ossia non collegarlo né a livello 0 né a livello 1 equivale da un punto di vista logico a collegarlo a livello logico 0.

$V_a$	BJT	$V_u$
0 V	OFF	12V
12 V	ON	0,3V
Libero	OFF	12 V

A	BJT	U
0	OFF	1
1	ON	0
Libero	OFF	1

**Porta NOT a BJT (secondo tipo usato in ambito TTL)**

In figura 8 è riportata una porta NOT a BJT; si tratta di una porta composta sia da elementi passivi (resistori e diodi) sia da elementi attivi (BJT). Descriviamo il suo funzionamento con una tabella; in essa figurano nell'ordine la tensione applicata all'ingresso A (che nel nostro esempio può assumere solo due valori 0V: livello 0 o livello basso e 12V: livello 1 o livello alto); lo stato dei diodi D1 e D2 (ON se polarizzato direttamente, OFF se polarizzato inversamente), lo stato del BJT (ON se saturo, OFF se interdetto) e la tensione  $V_u$  che appare ai morsetti di uscita (fra collettore ed emettitore del BJT). Se applico una  $V_a$  pari a 0V D1 conduce, D2 non può condurre in quanto la tensione ai capi di D1 (0,6V) risulta insufficiente a far condurre contemporaneamente D2 e la giunzione BE del BJT

 

**Figura 8**

$V_a$	$D1$	$D2$	$BJT$	$V_u$
0V	ON	OFF	OFF	12V
12V	OFF	ON	ON	0,3V
Libero	OFF	ON	ON	0,3V

(servirebbe infatti almeno una c.d.t pari a 1,2V), pertanto  $I_b$  risulta nulla, il transistor risulta interdetto  $I_c$  è nulla e con essa la caduta di tensione ai capi di R3. La tensione prelevata in uscita è pari a 12V. Se applico in entrata una  $V_a$  pari a 12V, D1 risulta interdetto pertanto D2 e la giunzione BE del BJT sono percorsi da corrente; circola perciò corrente in base che

$A$	$BJT$	$U$
0	OFF	1
1	ON	0
Libero	ON	0

dovrà assumere valori tali da fare saturare il BJT pertanto in tal caso si avrà in uscita la  $V_{CESAT}$  pari a 0,3V. La resistenza R2 connessa fra B ed E del BJT mantiene la base a potenziale di emettitore garantendo la sicura interdizione del BJT quando D2 risulta interdetto; ciò impedisce che “sorgenti di disturbo” prossime alla base del BJT possano provocare la conduzione del BJT quando esso deve rimanere interdetto. Il valore di R2 si sceglie imponendo che la  $IR_2$  assuma un valore compreso fra il 5% e il 10% di  $I_b$  quando la giunzione base emettitore risulta polarizzata direttamente. Costruiamoci ora una tabella in cui al posto dei valori di tensione ci siano i “livelli logici” corrispondenti procedendo in modo analogo alle tabelle delle porte OR e AND. La tabella di figura viene chiamata tabella della verità della funzione logica NOT. L'ultima riga della tabella mette in evidenza che lasciare l'ingresso libero nel circuito di fig. 8, ossia non collegarlo né a livello 0 né a livello 1 equivale da un punto di vista logico a collegarlo a livello logico 1.

### Porta NAND a BJT (DTL)

In figura 9 è riportata una porta NAND a BJT in tecnologia DTL (Diode Transistor Logic / Logica a Diodi e Transistori); si tratta di una porta composta sia da elementi passivi (resistori e diodi) sia da elementi attivi (BJT). Descriviamo il suo funzionamento con una tabella; in essa figurano nell'ordine la tensione applicata agli ingressi A e B (che nel nostro esempio può assumere solo due valori 0V: livello 0 o livello basso e 12V: livello 1 o livello alto); lo stato dei diodi D1, D2 e D3 (ON se polarizzato direttamente, OFF se

 


Figura 9

polarizzato inversamente), lo stato del BJT (ON se saturo, OFF se interdetto) e lo stato del LED in serie al circuito di collettore (ON se acceso, OFF se spento). Esaminiamo di questa tabella la riga n. 2 : se applico una  $V_a$  pari a 0V e una  $V_b$  pari a 12V, D1 conduce, D2 non conduce, D3

$V_a$	$V_b$	D1	D2	D3	BJT	$V_u$
0V	0V	ON	ON	OFF	OFF	12V
0V	12V	ON	OFF	OFF	OFF	12V
12V	0V	OFF	ON	OFF	OFF	12V
12V	12V	OFF	OFF	ON	ON	0,3V
Libero	Libero	OFF	OFF	ON	ON	0,3V

non può condurre in quanto la tensione ai capi di D1 (0,6V) risulta insufficiente a far condurre contemporaneamente D3 e la giunzione BE del BJT (servirebbe infatti almeno una c.d.t pari a 1,2V), pertanto  $I_b$  risulta nulla, il transistor risulta interdetto  $I_c$  è nulla e la tensione di uscita  $V_u$  vale 12V. Esaminiamo ora la riga n. 4 : se applico ad entrambi gli ingressi una  $V$  pari a 12V, D1 e D2 risultano interdetti, D3 e la giunzione BE del BJT sono polarizzati direttamente; circola perciò

A	B	U
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0
Libero	Libero	0

corrente in base che dovrà assumere valori tali da fare saturare il BJT pertanto in tal caso si avrà in uscita la  $V_{CESAT}$  pari a 0,3V. Costruiamoci ora una tabella in cui al posto dei valori di tensione ci siano i "livelli logici" corrispondenti procedendo in modo analogo alle tabelle delle porte OR e AND. La tabella di figura viene chiamata tabella della verità della funzione logica NAND. L'ultima riga della tabella mette in evidenza che lasciare l'ingresso libero nel circuito di fig. 9, ossia non collegarlo né a livello 0 né a livello 1 equivale da un punto di vista logico a collegarlo a livello logico 1.

### Bibliografia

Giometti Frascati

Elettrotecnica Elettronica e Telecomunicazioni vol. I° e II° per IPSIA - Calderini Bologna

Giometti Frascati

Elettronica Analogica - Calderini Bologna